

Examen VMBO-KB

**2021**

versie blauw, onderdeel **C**

**profielvak-cspe M&T – KB**

**uitwerkbijlage**


---

Naam kandidaat \_\_\_\_\_ Kandidaatnummer \_\_\_\_\_

**deze uitwerkbijlage pas uitdelen bij aanvang van opdracht 8**

# Opdracht 8

volledig verlichtingsschema

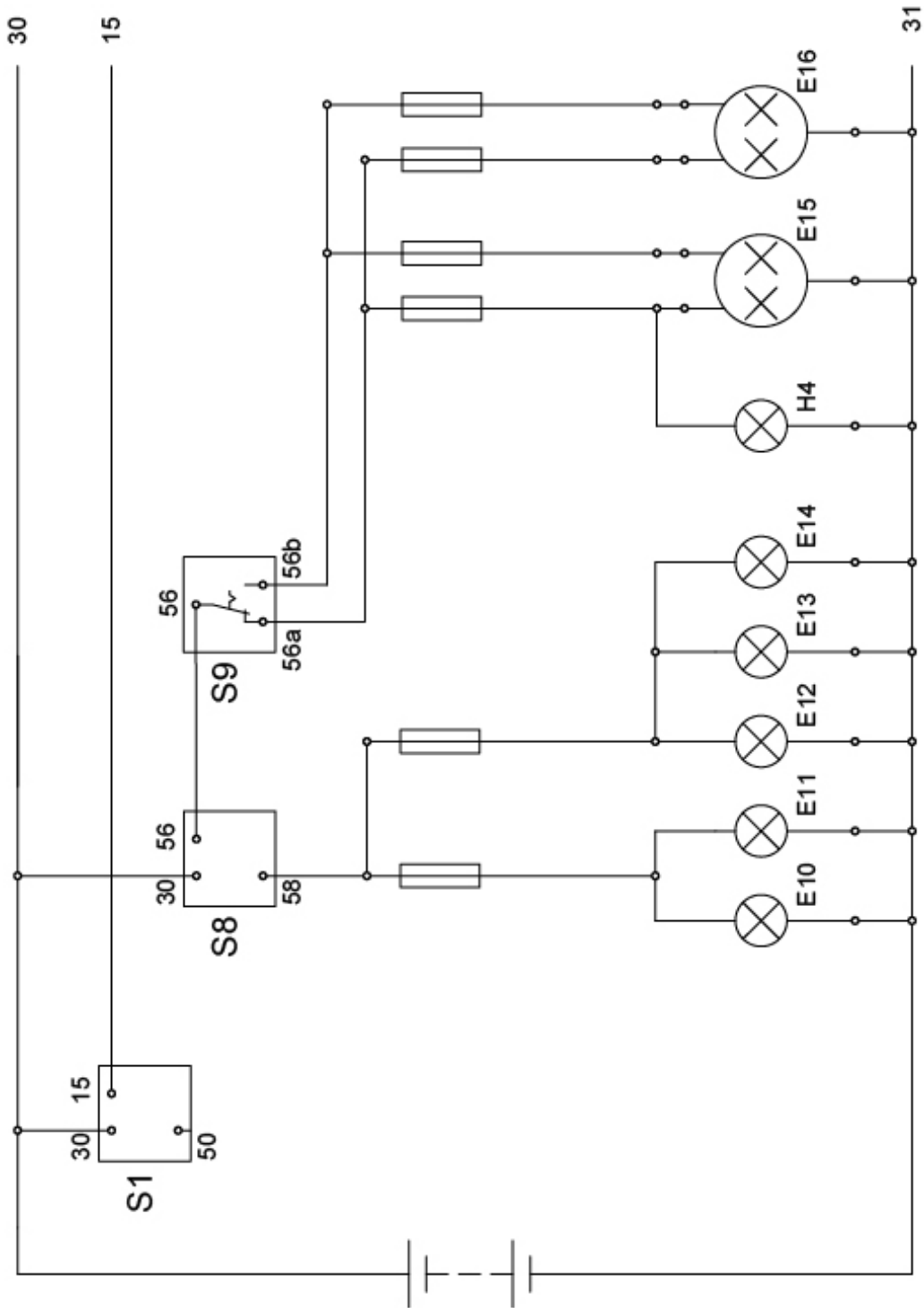

S1 = contactslot

S8 = lichtschakelaar

S9 = dimlicht-/grootlichtschakelaar

E10 = stadslicht

E11 = achterlicht

E12 = stadslicht

E13 = achterlicht

E14 = kentekenverlichting

E15 = dim-/grootlicht

E16 = dim-/grootlicht

H4 = grootlichtcontrolelamp